

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

Podstansiyalarda zaxirani avtomatik ulash(ZAU) qurilmalari.

Mamatqulov T.CH

assistant, Termiz muhandislik-texnologiya institute

Salohiddinov J.A

assistant, Termiz muhandislik-texnologiya institute

Karabayev I.T

assistant, Termiz muhandislik-texnologiya institute

Samatov J.S


talaba, Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Podstansiyalar ikki va undan ko'proq manbalardan ta'minlansa, iste'molchilar ta'minotining ishonchliligi jiddiy ravishda ko'tariladi.

Lekin bir qator hollarda ikki va undan ko'proq manbalardan bo'lishiga qaramasdan elektr ta'minotini bir manbadan bajarish ma'qulroq bo'ladi. Buning hisobiga qisqa tutashuv toklarini kamaytirishga, releli himoyani soddalashtirishga, toklar nojoya taqsimlanishining oldini olishga erishish mumkin.

Manbalardan biri avariyyaviy o'chganda iste'molchilar ta'minoti uzilmasligi uchun shinalarda kuchlanish yo'qolishi bilan avtomatik holda uzgichlar qo'shib, iste'molchilarga boshqa manbadan ta'minot berish zanjirlarini ulaydi.

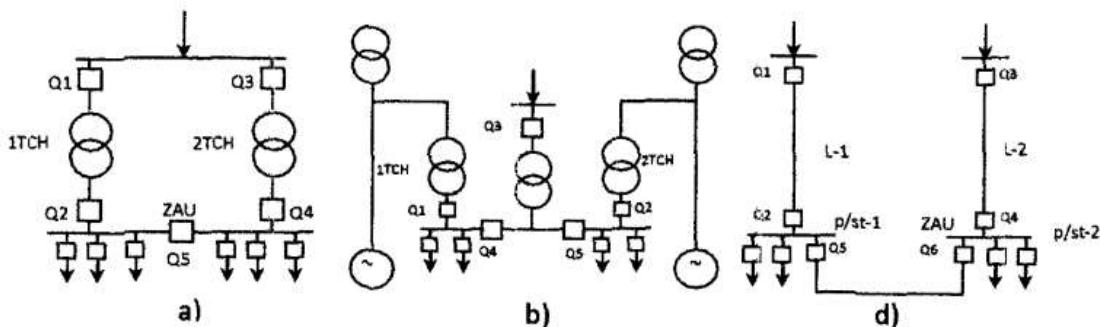Buni bajaruvchi qurilmalar zaxirani avtomatik ulash (ZAU) qurilmalari deb ataladi. Quyida ZAU sxemalarining bir nechta turlari ko'rsatilgan.



МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

1-rasm .Zaxirani qayta ulash sxemalari.

a: Seksion uzgich Q5 normal holatda o'chirilgan. 1TCH va 2TCH o'z ehtiyojlar transformatorlari o'zining seksiyalariga ta'minot beryapti. Birorta seksiyada kuchlanish yo'qolsa, ZAU qurilmasi Q5 uzgichini ulaydi va shu seksiyaga ta'minot berilishini tiklaydi. Q5 ulangunga qadar ZAU qurilmasi Q2 (yoki Q4)ni o'chiradi.

b: Elektr stansiyasining o'z ehtiyojlar shinalarining birinchi seksiyasida kuchlanish yo'qolsa, ZAU qurilmasi Q1ni uzib, Q3 va Q4 larni ulaydi. Kuchlanish ikkinchi seksiyada yo'qolsa, Q2ni o'chirib, Q3 va Q5 larni ulaydi.

d: 2-podstansiyada kuchlanish yo'qolsa, ZAU qurilmasi Q4 uzgichini o'chirib, Q6 uzgichini ulaydi va shu tufayli podstansiya ta'minotini L-3 liniyasini tomonidan tiklaydi

1. ZAU qurilmalariga qo'yilgan talablar


- Shinalarda kuchlanish yo'qolishining sababiga bog'liq bo'limgan holda, har qanday kuchlanish yo'qolishida zaxirani avtomatik ulash bajarilishi shart.
- ZAU bir karra ishlashi shart.
- Tez ishlash. ZAU qurilmasidagi vaqt relesining o'rnatmasi odatda 0,3-0,8 soniyadan oshmaydi.
- Zaxira tarafida kuchlanish bo'lmasa, ZAU ishlamasligi shart.

Ikki transformatorli podstansiya misolida ZAUning ishlash prinsipi bilan tanishib chiqamiz (2-rasm).

Normal holatda iste'molchilarning ta'minoti T1 ishchi transformator orqali bajariladi. T2 zaxira transformatori o'chirilgan va avtomatik zaxira holatidadir.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

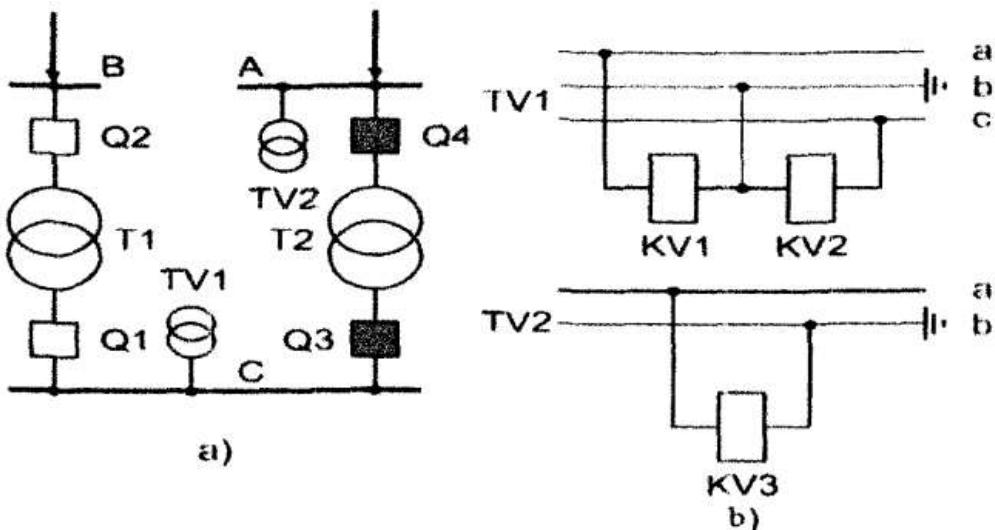

2-rasm.Ikki transformatorli podstansiya uchun ZAU sxemasi.

Kuchlanish yo‘qoli shining quyidagi (3-rasm) turli hollarini ko‘rib chiqamiz.

L

T1 transformatorining Q1 uzgichi turli sabablar bo'yicha o'chganda, uning SQ1.2 blok-kontakti KL1 oraliq relesi chulg'amining zanjirini uzadi. Buning oqibatida uzgich ulangan paytida o'zakga tortilib turgan KL1 relesining yakori qo'yib yuboriladi, lekin uning kontaktlari bir qancha sabr vaqtidan so'ng ajraydi.


Q1 uzgichi o'chganda uning SQ1.3 ikkinchi blok-kontakti KL2 oraliq relesining hali uzhishga ulgurmagan KL1.1 kontakti orqali KL2 oraliq relesining chulg'amiga operativ tokning "plyusini" beradi. U o'z navbatida qo'shilib, o'zining kontaktlari orqali YAC3 va YAC4 uzgichlarining ularash kontaktorlariga ta'sir qiladi va zaxiradagi trasformatorning Q3 va Q4 uzgichlarini ulyaydi. Belgilangan sabr vaqtida o'tgach, KL1 oraliq relesi kontaktlarini ajratadi va KL2 relesining chulg'am zanjirini uzadi.

Shu tufayli, mabodo, ZAU qurilmasi yordamida zaxira transformatori turg'un qisqa tutashuvga ulansa, u himoyadan o'chadi, lekin qayta ulanmaydi. Demak, KL1 relesi ZAU ning bir karra ishlashini ta'minlab berar ekan va shuning uchun uni bir karra ulab berish relesi deb atashadi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

Faqatgina normal sxema tiklanib, ya'ni Q1 uzbichi ulanib, uning SQ1.2 blokkontakti qo'shilgandan so'ng, KL1 relesi o'zining kontaktini qayta qo'shadi va ZAU sxemasini qayta ishlashiga tayyorlab qo'yadi Q3 va Q4 uzbichlari ishonarli ulanishga ulgurishi uchun KL1 relesi kontaktlarining ajralishga sabr vaqtin uzbichlarining ulanish vaqtiga nisbatan kattaroq bo'lishi kerak. Yuqorida ishchi transformatorning Q1 uzbichi o'chganda ZAU sxemasining ishlashi ko'rib chiqildi.

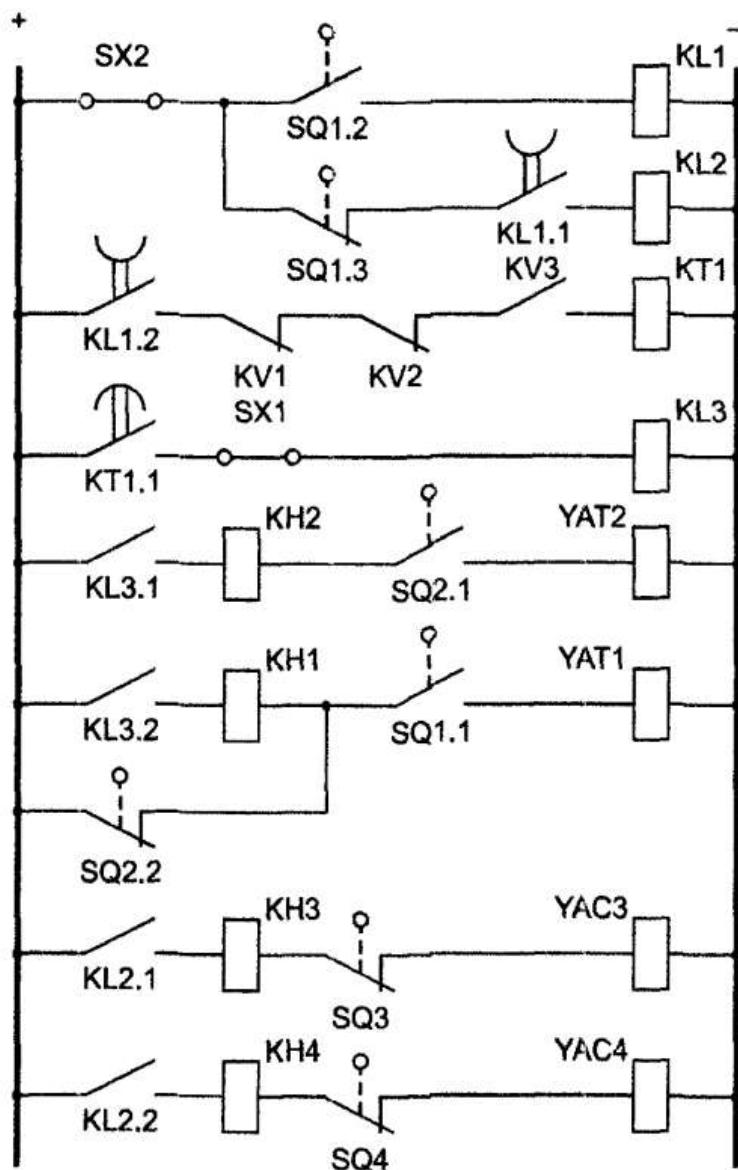

3-rasm.Kuchlanish yo'qolishining turli hollarida ZAU sxemasi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

2. Shu bilan birga ishchi transformatorning yuqori tarafidagi Q2 uzbekchi o‘chib qolish ehtimoli borligini ham e’tiborda tutish kerak. Bunday holatda ham C podstansiyasi iste’molchilari ta’minotini yo’qotishadi.

ZAU sxemasining bu holatda ham ishlashi uchun Q2 o‘chganda uning SQ2.2 blok-kontakti orqali Q1 uzbekichining YAT1 o’chirish chulg‘amiga impuls beriladi. Ishchi T1 transformatorining Q1 uzbekchi o‘chgandan so‘ng ZAU sxemasi ishga tushib ketib, yuqorida ko‘rib chiqilgan ketma-ketlikda ishlaydi.

3. Birorta sababga ko‘ra B podstansiyasining yuqori kuchlanish shinalari kuchlanishsiz qolsa, iste’molchilar bu holatda ham ta’minotsiz qoladi. Bunda ZAU sxemasi ishlamaydi, chunki ishchi transformatorning ikkala uzbekchi ulanganligicha qoladi. Bu holatda ham ZAU ni ishlatish uchun KV1, KV2, KV3 va KL3 relelarini tarkibiga olgan minimal kuchlanish bo‘yicha ishga tushish maxsus organi ko‘zda tutilgan.

B podstansiyasining shinalarida kuchlanish yo‘qolganda (demak, C podstansiyasida ham kuchlanish yo‘q), TV1 kuchlanish transformatoriga ulangan KV1 va KV2 kuchlanish relelari o‘z kontaktlarini ulab, KV3 relesining kontakti orqali KT1 vaqt relesining chulg‘amiga operativ tokning plyusini yetkazib beradi. KT1 relesi ishga tushib, belgilangan sabr vaqt o‘tgach, KL3 chiqish oraliq relesi chulg‘amiga ta’minot beradi va u ishchi transformatorining Q1 va Q2 uzbekichilarini o’chiradi. Q1 o‘chgach, ZAU sxemasi yuqorida ko‘rib chiqilgan ketma-ketlikda ishlaydi.

Agar A podstansiyasida T2 zaxira transformatorning yuqori kuchlanish shinalarida kuchlanish bo‘lmasa, unda oldindan ma’lumki, ZAU ishlashi behuda bo'ladi. Minimal kuchlanish bo‘yicha ishga tushish organidan T1 transformatori bekorga o’chirilishining oldini olish maqsadida, sxemada KV3 kuchlanish relesi ko‘zda tutilgan. KV3 relesi T2 kuchlanish transformatoriga ulangan va kuchlanish bo‘lmasaga u o‘zining kontaktini ajratib yuboradi. Shu tufayli KV1 va KV2 relelaridan KT1 vaqt relesi chulg‘amiga zanjir uziladi. ZAU sxemasi ishga tushmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

1.“Elektr tizimlarining avtomatikasi” “Aktiv print”
X.A.Shamsiyev, Sh.M.Mirzabekov, G.F.Mo’sinova

2. R. D, “Protective relaying for power generation systems,” in CRC Press, Taylor and Francis group, pp.

3. Шамсиев X.А. Автоматика электрических станций и энергосистем. ТошДТУ.,

4. Маматкулов, Т. Ч., Салохиддинов, Ж. А., & Саматов, Ж. С. (2023). Система контроля и управления территориально-распределенными технологическими объектами водного хозяйство. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 79-87.

5. Маматкулов Т.Ч, Салохиддинов Ж.А. Мониторинг И Управление Технологических Объектов Водохозяйственных Систем. “Ilm Fan va Ta’lim” Respublika ilmiy jurnali. 8-nashr.

6. Alisher o’g’li, J. S., & Tursunpo’latovich, A. S. (2023). SUN’IY INTELLEKTNING TA’LIMDAGI INQILOBI: CHATBOTLARNING TA’LIM OLISHDAGI ROLI. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 77-78